LINEAR-HCS

RUA SÃO JORGE, 267 - Tel.: 11-2823-8800 SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09530-250



LEITOR PROX. COM TECLADO - WIEGAND MODELO LN-001B



1 - CARACTERÍSTICAS:


- Comunicação por protocolo Wiegand;
- Funciona interligado ao Receptores CTW-4, CTW-4A, Multifunção 4A e Guarita IP Linear-
- Sinalizações de status por Led e buzzer;


 - Resistente a respingos d'água (não deve ser instalado ao tempo);
 Consumo de alimentação 12VDC x 100mAh (deve ser alimentado pela saída 12V do receptor ou em caso de fonte exclusiva, deve ter os terras unificados);
- Teclado de acesso por senha para uso com ou sem PC.


2 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES


- Evite instalar o leitor em superfícies metálicas para não comprometer o ganho no alcance durante a leitura dos dispositivos de proximidade;
 - Nas aplicações com receptores CTW-4 onde as fontes de alimentação do receptor e do
- leitor forem distintas, deve-se comunizar os terras das fontes de alimentação, ou seja, interligar o terra da fonte do leitor com o terra da fonte do receptor. Se a aplicação for com o Receptor Multifunção, faça a comunização dos terras entre as fontes de alimentação do conversor CW-1 e leitor LN-001B.

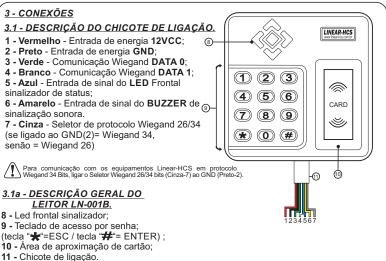
As programações de senha deverão ser consultadas no guia do equipamento utilizado como interface de ligação (Receptor Wiegand CTW-4, Conversor Wiegand CW-1 ou Receptor Multifunção), para aplicação com Receptores Multifunção, entre em contato com nosso suporte técnico.




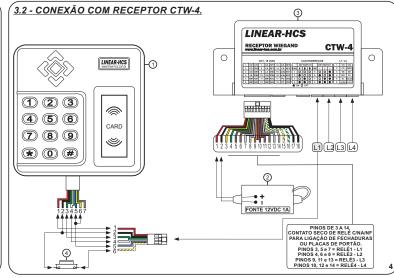

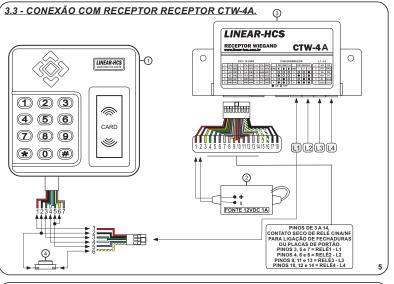

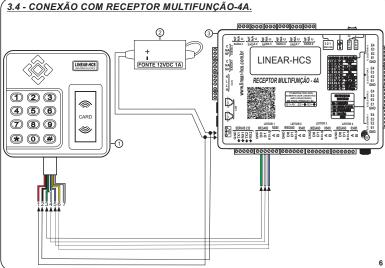

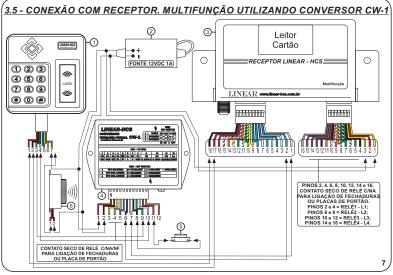

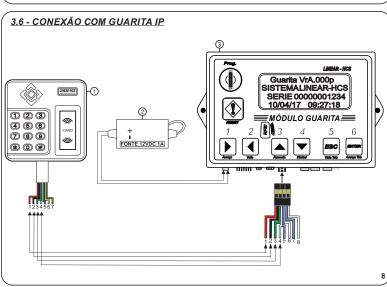

DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.2

- 1 LEITOR LN-001B COM TECLADO; 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 1A;
- 3 RECEPTOR LINEAR-HCS CTW-4;
- 4 BOTÃO AUXILIAR PARA ABERTURA DE PORTÃO (OPCIONAL).

DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.4

- 1 LEITOR LN-001B COM TECLADO;
- 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 1A;
- 3 RECEPTOR MULTIFUNÇÃO 4A.

- <u>DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.6</u> 1 LEITOR LN-001B COM TECLADO;
- 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 1A;

3 - GUARITA IP.

DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.3

- LEITOR LN-001B COM TECLADO: 2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 1A;
- 3 RECEPTOR LINEAR-HCS CTW-4A:
- 4 BOTÃO AUXILIAR PARA ABERTURA DE PORTÃO (OPCIONAL).

DESCRIÇÕES DA FIGURA 3.5

- 1 LEITOR LN-001B COM TECLADO;
- 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC 1A;
- 3 RECEPTOR MULTIFUNÇÃO;
- 4 BOTÃO AUXILIAR PARA ABERTURA DE PORTÃO (OPCIONAL).

IMPORTANTE: Evite passar o cabeamento dos equipamentos Linear-HCS pela mesma tubulação de cercas elétricas, evite também a proximidade entre os equipamentos e cerca ou cabos da mesma

4 - SINALIZAÇÕES DO LED FRONTAL E BUZZER INTERNO

Ao apresentar um cartão ou chaveiro de proximidade ao Leitor LN-001B ocorre uma sinalização auxiliar por meio do led frontal, acompanhado de um alerta sonoro que permite reconhecer a compatibilidade do dispositivo com o sistema, funcionamento do cartão e validação do acionamento.

ACIONAMENTO COM CARTÃO OU CHAVEIRO NÃO COMPATÍVEL

O leitor emite o alerta de um bip acompanhado de uma piscada de luz verde sincronizada e logo em seguida outro alerta de cinco bips rápidos acompanhado de cinco piscadas de luz verde

ACIONAMENTO COM CARTÃO OU CHAVEIRO COMPATÍVEL NÃO CADASTRADO O leitor emite o alerta de um bip acompanhado de uma piscada de luz verde sincronizada.


ACIONAMENTO VÁLIDO (COM UM CARTÃO OU CHAVEIRO CADASTRADO)

O leitor emite o alerta de três bips sequenciais, sendo o primeiro mais longo e dois mais breves, acompanhado de três piscadas de luz verde sincronizadas a este mesmo tempo.

ACIONAMENTO COM CARTÃO OU CHAVEIRO COMPATÍVEL CADASTRADO EM ENDEREÇO CAN NÃO CORRESPONDENTE AO DO LEITOR ACIONADO.

O leitor emite o alerta de dois bips acompanhado de duas piscadas de luz verde sincronizada.

GRÁFICO DE SINALIZAÇÃO POR LED/BUZZER

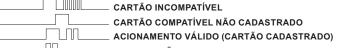


END. CAN NÃO CORRESPONDE AO DO LEITOR ACIONADO.


5 - MONTAGEM E FIXAÇÃO DO SUPORTE DO LEITOR LN-001B



DO LEITOR ATRAVÉS DO FURO CENTRAL DO SUPORTE, CONECTE OS CABOS E ISOLE-OS,

 
ENCAIXE O SUPORTE NA GUIA INFERIOR, INSIRA O PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE E APERTE-O MODERADAMENTE ATÉ FIXAR.



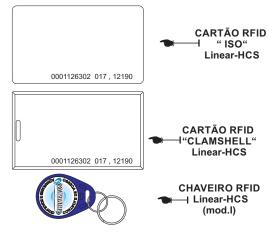

CUIDADOS NO ACIONAMENTO DE FECHADURAS, FECHOS MAGNÉTICOS OU <u>CARGAS INDUTIVAS</u> Em casos de acionamento de cargas indutivas, como fechaduras ou fechos eletromagnéticos,

 bobinas de catracas ou cofres coletores, além de outros, para evitar retorno de corrente durante o desacionamento (desligamento) das bobinas, utilize os componentes indicados conforme as instruções das figuras a seguir.



contínua "DC")


corrente contínua "DC")



DIODO 1N4004 OU 1N4007_

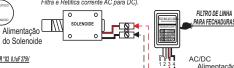CAPACITOR (Proteção Nível 1 – Aplica-se à corrente alternada "AC")





8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8.1 - Todos os cabos estão conectados e os equipamentos energizados, mas ao aproximar o cartão do leitor, o mesmo emite somente um bip e pisca o led verde uma só vez. Verifique se o terra das fontes do (receptor CTW-4 e leitor LN-001B) ou (conversor CW-1 e

leitor LN-001B) estão interligados ou se o cartão ou chaveiro de proximidade é compatível. 8.2 - Ao passar o cartão no leitor os equipamentos Linear-HCS desligam-se e reiniciam com frequência.

*Verifique a especificação da fonte de alimentação assegurando que a mesma tenha capacidade de fornecimento de corrente suficiente para atender a todos os equipamentos por ela alimentados. Se for necessário utilizar fontes de alimentação distintas, deve-se comunizar os terras, interligando todos os GND. Verifique se está ocorrendo retorno de ruído elétrico no desacionamento de alguma fechadura elétrica ou solenóide ligado ao sistema ou que tenha seu cabeamento próximo ao dos equipamentos Linear-HCS. Para o caso de ruído elétrico utilize os componentes adicionais indicados no item 7.

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico. e-mail·

suporte@linear-hcs.com.br (11) 2823-8800 / (11) 4226-3535 Telefones:

(11) 7733-1379 ID: 52558*1 nextel. (11) 98297-0664

vivo

(11) 99374-5199

12

13

-1 do Solenoide

Alimentação

do Solenoide